 


Complemento Auxiliar Um Modelo de Máquina de Moore em VHDL

No seu processador, o mais fácil é mesmo usar um contador, como descrito no laboratório #5. Os alunos que tentaram fazer uma máquina como a descrita a seguir tiveram bastante dificuldade.

Há formas padrão de se fazer uma máquina propriamente com transições condicionais, ou seja, uma máquina de Moore. Por exemplo, vamos implementar a máquina a seguir:¹



Um dos códigos VHDL possíveis é simples² e usa uma nova estrutura sequencial “case-when”:

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity maquina is
  port( clk      : in std_logic;
        rst      : in std_logic;
        opcode    : in std_logic;
        estado    : out unsigned(1 downto 0)
  );
end entity;

architecture a_maquina of maquina is
  signal estado_s : unsigned(1 downto 0);
begin
  process(clk,rst)
  begin
    if rst='1' then
      estado_s <= "00";
    elsif rising_edge(clk) then
      case estado_s is
        when "00" => -- fetch
          if opcode='0' then
            estado_s <= "01";
          else
            estado_s <= "10";
          end if;
        when "01" => -- decode_R
          estado_s <= "11";
      end case;
    end if;
  end process;
end architecture;

```

- 1 Você pode fazer a máquina de estados desenhando-a com *File => New... => State Machine File*, ou ainda fazê-la com tabelas e propriedades através de um *Wizard* (menu do botão direito). Depois é só mandar gerar o fonte VHDL. Tem um *caveat*: as condições e sintaxe não são VHDL, são Verilog >:(
- 2 Alternativamente você pode criar um .vhd e usar *Edit => Insert Template...* para usar arquivos padrão de máquinas de estados.

```

    when "10" =>          -- decode_I
        estado_s <= "11";
    when "11" =>          -- execute
        estado_s <= "00";
    when others =>        -- cobre casos como "UU" ou "XX"
        null;
    end case;
end if;
end process;
estado <= estado_s;
end architecture;

```

Perceba que a transição condicional no estado “00” (*fetch*) é feita com um simples *if*. Lembre-se no entanto, **lembre-se**, de que o *if* deve ser usado apenas dentro de um *process*, ou seja, quando houver *flip-flops* na jogada (código sequencial). Usar *if* pra fazer blocos de portas lógicas é uma fonte de onde jorram *bugs* para aprendizes da linguagem.³

Uma máquina de estados VHDL mais típica, no entanto, definiria um novo tipo de dados ao invés de usar o estado numérico:

```

type type_fstate is (fetch,write_back,formato_I,formato_R);

```

E depois é só criar sinais do tipo “type_fstate.” Mas isso não é necessário.

3 Evite usar *process* a não ser que seja necessário mesmo, e faça portas lógicas e *muxes* com a estrutura *when-else*